
ET3230 Điện tử tương tự I

Bài giảng: Các vấn đề trong mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ

Nội dung

- 7.2 Ghép giữa các tầng khuếch đại
- 7.3 Các cấu hình kết hợp
 - Cấu hình nối tiếp
 - Cấu hình cascode
 - Cấu hình Darlington
 - Cấu hình hồi tiếp
 - Mạch nguồn dòng
 - Mạch dòng gương
 - Khuếch đại vi sai

7.2 Ghép giữa các tầng khuếch đại

- Ghép nối nhiều tầng KĐ đơn mắc nối tiếp nhau để thu được hệ số KĐ cần thiết
- Việc ghép nhiều tầng KĐ cần chú ý
 - Đảm bảo hệ số KĐ
 - Dễ phối hợp trở kháng
 - Méo phi tuyến nhỏ
 - Đảm bảo dải tần làm việc
- Thường dùng
 - Ghép trực tiếp
 - Ghép dùng tụ điện
 - Ghép biến áp

7.2 Ghép giữa các tầng khuếch đại

- Ghép trực tiếp


- Ghép trực tiếp giữa đầu ra tầng trước và đầu vào tầng sau

- Ưu điểm

- Đơn giản
 - Ít méo phi tuyến
 - Băng thông rộng
 - Dễ chế tạo dưới dạng vi mạch

- Nhược điểm

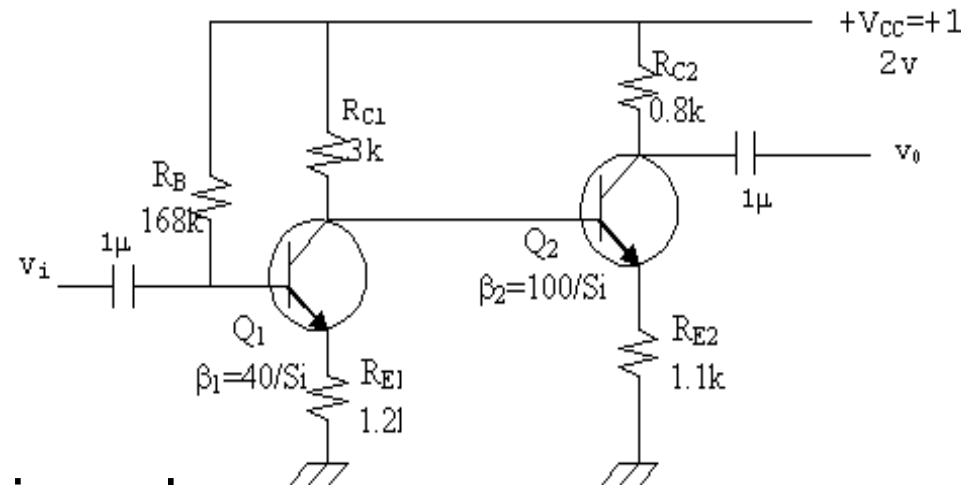- Cần chú ý ảnh hưởng DC giữa các tầng
 - Mạch không phối hợp trở kháng



7.2 Ghép giữa các tầng khuếch đại

- Ghép dùng tụ

- Dùng tụ ghép đầu ra tầng trước và đầu vào tầng sau


- Ưu điểm

- Cách ly DC các tầng
 - Đặc tuyến tần số bằng phẳng trong dải tần số trung bình
 - Dùng tụ lớn => tránh méo

- Nhược điểm

- Công kênh
 - Hạn chế tần số thấp

 - Hay được sử dụng trong thực tế, đặc biệt là ở các tầng khuếch đại điện áp



7.2 Ghép giữa các tầng khuếch đại

- Ghép biến áp
 - Thường được dùng nhiều trước kia, hiện nay ít dùng
 - Ưu điểm
 - Cách ly vào ra
 - Dễ phối hợp trở kháng
 - Nhược điểm
 - Dải tần làm việc hẹp
 - Không tích hợp được
 - Công kênh, đắt tiền

7.2 Ghép giữa các tầng khuếch đại

- Ghép dùng điện trở
 - Thường dùng cùng tụ
 - Tăng trở kháng vào
 - Giảm tín hiệu vào
 - Tạo mức dịch điện áp
 - Phụ thuộc tần số (khi dùng cùng C)
- Ghép điện quang
 - Dùng cho nguồn điện áp cao

7.3 Các cấu hình kết hợp

- 7.3.1 Cấu hình nối tiếp
- 7.3.2 Cấu hình cascode
- 7.3.3 Cấu hình Darlington
- 7.3.4 Cấu hình hồi tiếp
- 7.3.5 Mạch nguồn dòng
- 7.3.6 Mạch dòng gương
- 7.3.7 Khuếch đại vi sai

7.3.1 Cấu hình nối tiếp


- Đầu ra của tầng KĐ trước là đầu vào của tầng KĐ tiếp theo
- Thu được hệ số KĐ lớn

$$A_v = A_{v_1} A_{v_2}$$

- Kết hợp các tầng KĐ dùng FET và BJT sẽ thu được
 - Trở kháng vào lớn
 - Hệ số KĐ điện áp lớn

7.3.1 Cấu hình nối tiếp

- Dùng BJT

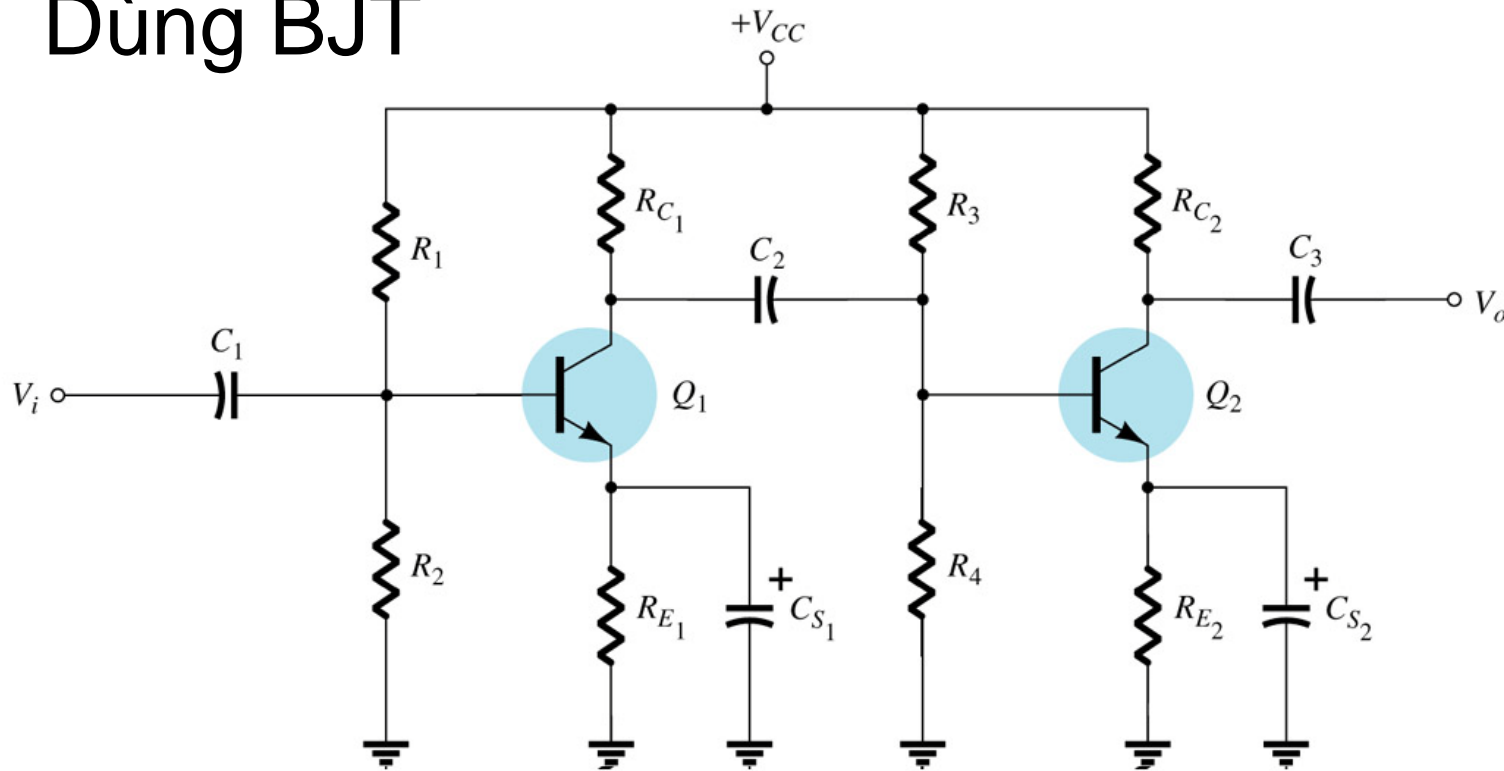


$$A_v = \frac{-R_C \parallel R_L}{r_e} \quad \text{Cho mỗi tầng}$$

$$Z_i = R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e \quad Z_o = R_C \parallel r_o$$

7.3.1 Cấu hình nối tiếp

- Dùng FET

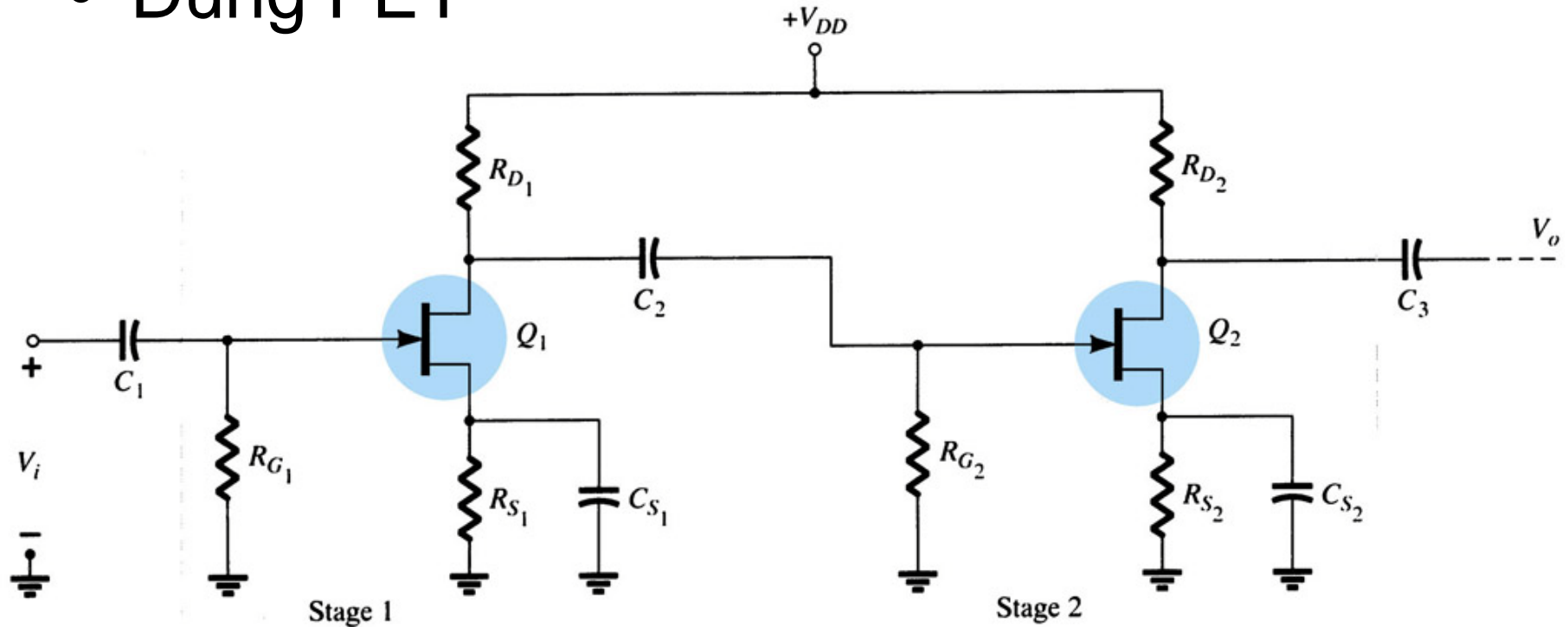

$$A_v = A_{v_1} A_{v_2} = \left(-g_{m_1} R_{D_1} \right) \left(-g_{m_2} R_{D_2} \right)$$


$$Z_i = R_{G1}$$

$$Z_o = R_{D_2}$$

7.3.2 Cấu hình cascode


- Một transistor được mắc nối tiếp phía trên 1 transistor khác
 - Ví dụ: 2 transistor mắc CE và CB được nối trực tiếp
- Được sử dụng nhiều trong các ứng dụng ở tần số cao như
 - Mạch khuếch đại dải rộng
 - Mạch khuếch đại chọn lọc tần số

7.3.2 Cấu hình cascode – Ví dụ

 

- Tầng EC với hệ số KĐ nhỏ, trở kháng vào lớn để điện dung Miller đầu vào nhỏ

7.3.2 Cấu hình cascode – Thực tế

 

- CE: $A_{v_1} = 1$

=> Điện dung Miller khá nhỏ, trở kháng vào cao


- CB $A_{v_2} = \frac{R_C}{r_e}$

lớn => Hệ số KĐ tổng lớn

$$A_v = A_{v_1} A_{v_2} = -\frac{R_C}{r_e}$$

 7.3.3 Cấu hình Darlington

- Hai transistor cùng loại mắc theo cấu hình Darlington hoạt động giống như 1 transistor có hệ số **KĐ dòng điện** rất lớn, thường là vài nghìn lần



7.3.3 Cấu hình Darlington

- Do tính thông dụng của nó, người ta chế tạo dưới dạng 1 package

Type 2N999

N-P-N Darlington-Connected
Silicon Transistor Package

Parameter	Test Conditions	Min.	Max.
V_{BE}	$I_C = 100 \text{ mA}$		1.8 V
$h_{FE} (\beta_D)$	$I_C = 10 \text{ mA}$	4000	
	$I_C = 100 \text{ mA}$	7000	70,000

7.3.3 Cấu hình Darlington


- Phân cực 1 chiều

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta_D R_E}$$

$$I_E = (\beta_D + 1) I_B \approx \beta_D I_B$$


$$V_E = I_E R_E$$

$$V_B = V_E + V_{BE}$$

 

7.3.3 Cấu hình Darlington

- Mạch tương đương AC

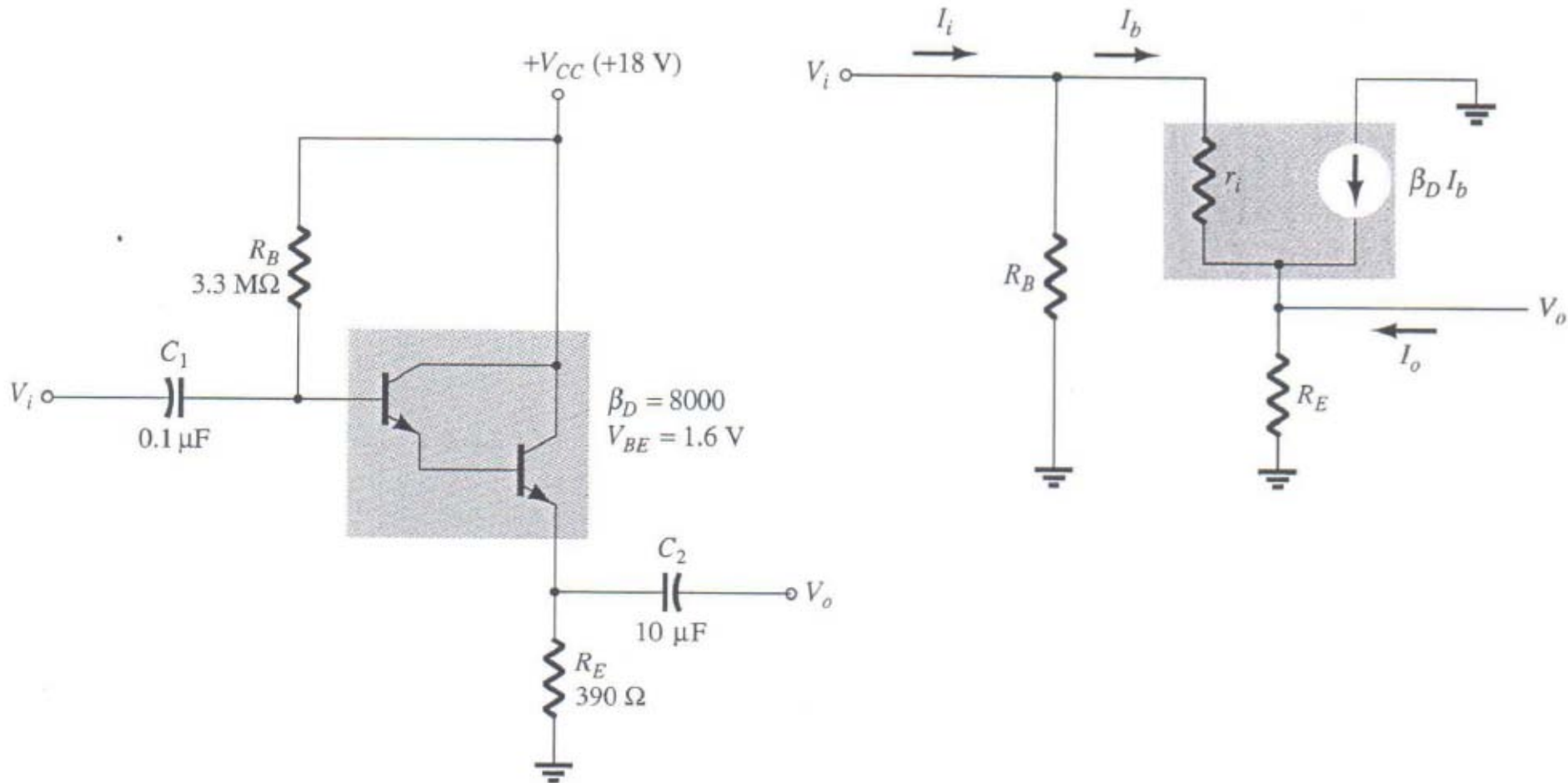

7.3.3 Cấu hình Darlington

- AC

$$Z_i = R_B \parallel (r_i + \beta_D R_E)$$


$$Z_o = \frac{V_o}{I_o} = R_E \parallel r_i \parallel \frac{r_i}{\beta_D} \approx \frac{r_i}{\beta_D}$$

$$A_i = \beta_D \frac{R_B}{R_B + \beta_D R_E}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_E + \beta_D R_E}{r_i + (R_E + \beta_D R_E)} \approx 1$$

 7.3.4 Cấu hình cặp transistor hồi tiếp

- Tương tự cấu hình Darlington
- Hai transistor **khác loại**, hoạt động giống như **1 BJT loại npn**
- Hệ số KĐ dòng điện tổng rất lớn




7.3.4 Cấu hình cặp transistor hồi tiếp

- DC

$$I_{B_1} = \frac{V_{CC} - V_{EB_1}}{R_B + \beta_1 \beta_2 R_C}$$

$$I_{C_1} = \beta_1 I_{B_1} = I_{B_2}$$
 
$$I_{C_2} = \beta_2 I_{B_2} \approx I_{E_2}$$



$$I_C = I_{E_1} + I_{C_2} \approx I_{C_1} + I_{C_2} \approx I_{C_2}$$

7.3.4 Cấu hình cặp transistor hồi tiếp

- AC

$$Z_i \approx R_B \parallel \left(r_{i_1} + \beta_1 \beta_2 R_C \right)$$


$$Z_o = \frac{V_o}{I_o} = R_C \parallel r_{i_1} \parallel \frac{r_{i_1}}{\beta_1} \parallel \frac{r_{i_1}}{\beta_1 \beta_2} \approx \frac{r_{i_1}}{\beta_1 \beta_2}$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_o}{I_{b_1}} \frac{I_{b_1}}{I_i} \approx \beta_1 \beta_2 \frac{R_B}{R_B + Z_i}$$


$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1 + r_{i_1} / (\beta_1 \beta_2 R_C)} = \frac{\beta_1 \beta_2 R_C}{\beta_1 \beta_2 R_C + r_{i_1}}$$

 7.3.5 Mạch nguồn dòng

- Nguồn dòng lý tưởng
 - cung cấp 1 dòng điện cố định,
 - Có nội trở trong $R = \infty$



Practical
current source

 


Ideal
current source

(b)

7.3.5 Mạch nguồn dòng

- Nguồn dòng dùng JFET

 

$$V_{GS} = 0$$

$$I_D = I_{DSS} = 10 \text{ mA}$$

7.3.5 Mạch nguồn dòng


- Nguồn dòng dùng BJT

$$V_B = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (-V_{EE})$$

$$V_E = V_B - 0.7V$$

$$I_E = \frac{V_E - (-V_{EE})}{R_E} \approx I_C$$

$\Rightarrow I_C$ là dòng cố định

 


7.3.5 Mạch nguồn dòng

- Nguồn dòng dùng BJT/diode Zener


$$I \approx I_E = \frac{V_Z - V_{BE}}{R_E}$$

 Dòng I chỉ phụ thuộc vào V_Z (khá ổn định) và R_E mà không phụ thuộc vào nguồn cung cấp V_{EE}



 7.3.6 Mạch dòng gương

- Cung cấp 1 hoặc nhiều dòng bằng 1 dòng xác định khác
- Sử dụng chủ yếu trong IC vì mạch yêu cầu các transistor giống nhau (V_{BE} , β)
 - Chú ý không nhân ra quá nhiều dòng




7.3.6 Mạch dòng gương

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1} \approx \frac{I_E}{\beta}$$

$$I_x = I_E + \frac{2I_E}{\beta} \approx I_E$$


$$I_x = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_x}$$

 

7.3.6 Mạch dòng gương



- JFET cung cấp 1 dòng cố định I_{DSS}

$$\Rightarrow I = I_{DSS}$$

 

  7.3.7 Khuếch đại vi sai

- Rất thông dụng trong IC
- Mạch có: 2 đầu vào, 2 đầu ra, 2 cực emitter nối nhau
- 2 transistor có các thông số giống hệt nhau



7.3.7 Khuếch đại vi sai

- Điện áp vào: tùy theo cách đưa tín hiệu vào mà có các chế độ khác nhau
 - Đưa tín hiệu vào 1 đầu vào, đầu vào còn lại nối đất: chế độ đơn
 - Đưa 2 tín hiệu khác nhau vào 2 đầu vào: chế độ vi sai
 - Đưa cùng 1 tín hiệu vào 2 đầu vào: chế độ đồng pha
- Điện áp ra có thể lấy
 - Giữa hai cực collector (kiểu đối xứng)
 - Giữa 1 cực collector và đất (kiểu không đối xứng)

7.3.7 Khuếch đại vi sai

- Nhận xét
 - Tín hiệu vào ngược pha: khuếch đại lớn
 - Tín hiệu vào cùng pha: khuếch đại nhỏ
 - ⇒ khả năng chống nhiễu tốt
 - ⇒ Tỷ số nén đồng pha (CMRR-Common Mode Rejection Ratio)
$$\text{CMRR} = \text{Hệ số KĐ vi sai} / \text{Hệ số KĐ đồng pha}$$
 - ⇒ CMRR càng lớn chất lượng mạch càng tốt
 - Với KĐ ngõ ra không cân bằng, Q_1 , Q_2 vẫn có tác dụng trừ các tín hiệu nhiễu đồng pha hay ảnh hưởng của nhiệt độ tác dụng lên hai transistor
- Ứng dụng
 - Trong các bộ KĐ thuật toán
 - Sử dụng trong đo lường
 - Sử dụng trong KĐ tần số thấp

7.3.7 Khuếch đại vi sai


- DC

$$V_E = V_B - V_{BE} = -0,7\text{V}$$

$$I_E = \frac{V_E - (-V_{EE})}{R_E}$$


$$I_{C_1} = I_{C_2} = \frac{I_E}{2}$$
 
$$V_{C_1} = V_{C_2} = V_{CC} - I_C R_C = V_{CC} - \frac{I_E}{2} R_C$$




7.3.7 Khuếch đại vi sai

- Chế độ KĐ xoay chiều vào đơn

 

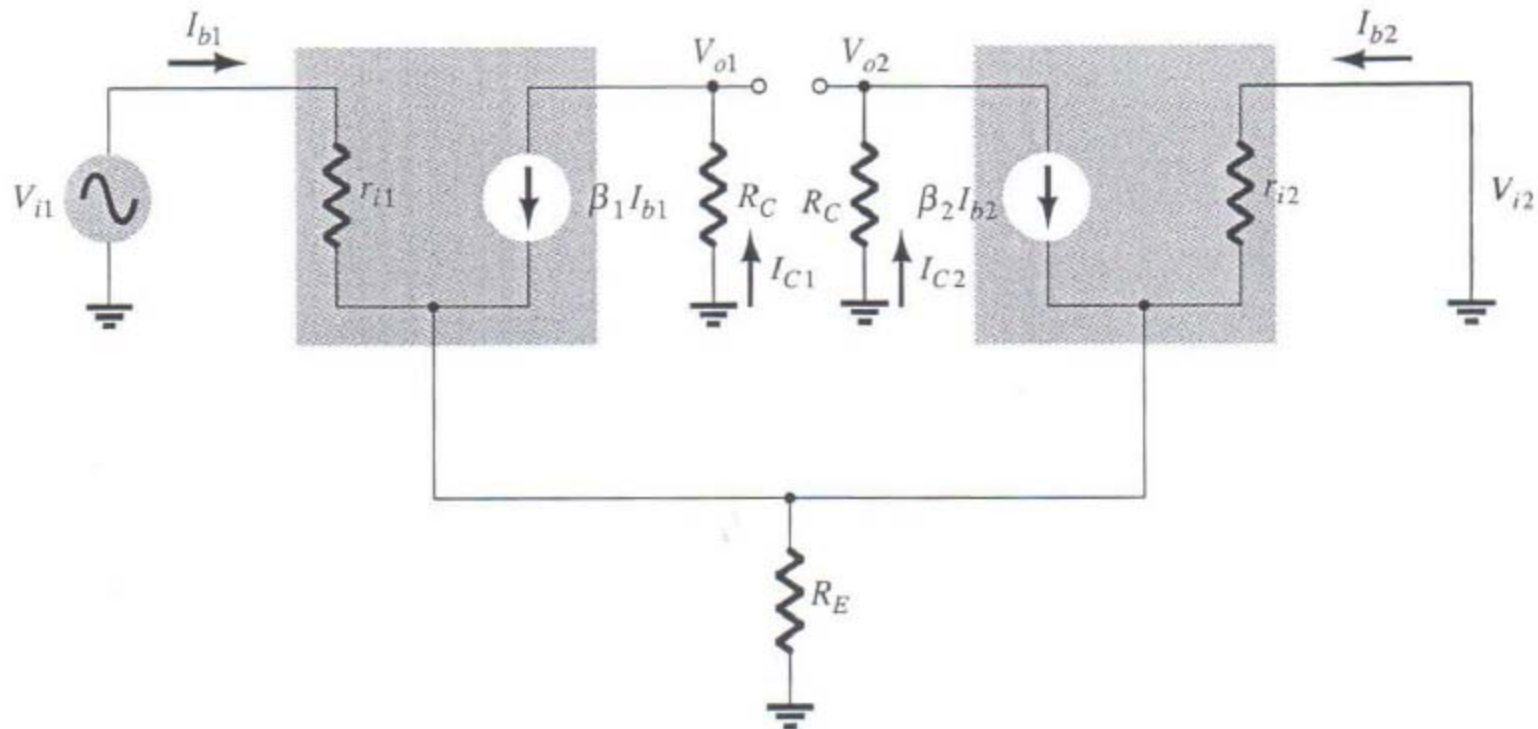
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_C}{2r_e}$$




7.3.7 Khuếch đại vi sai

- Chế độ KĐ xoay chiều vào vi sai

 


$$A_d = \frac{V_o}{V_d} = \frac{\beta R_C}{2r_i}$$

$$V_d = V_{i1} - V_{i2}$$

 


 7.3.7 Khuếch đại vi sai

- Chế độ KĐ xoay chiều chiều ngỗ vào đồng pha




 
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\beta R_C}{r_i + 2(\beta + 1)R_E}$$



  7.3.7 Khuếch đại vi sai

- Dùng nguồn dòng cố định
 - Hệ số KĐ đồng pha nhỏ, do tăng R_E



Tóm tắt

- Bài học tập trung vào
 - Ghép giữa các tầng khuếch đại
 - Các cấu hình kết hợp

Bài tập

- Đọc chương 11 (Đáp ứng tần số BJT và FET [1])
- Bài tập [1]:
 - Chương 12: 1, 6, 11, 12, 15, 19, 21, 24, 26, 30

ET3230 Điện tử tương tự I

Bài giảng: Khuếch đại công suất

Nội dung

- 10.1 Giới thiệu
- 10.2 Khuếch đại chế độ A
- 10.3 Khuếch đại chế độ B
- 10.4 Khuếch đại chế độ C, D
- 10.5 Các thiết bị và mạch công suất thực tế

10.1 Giới thiệu

- 10.1.1 Đặc điểm chung
- 10.1.2 Các chế độ làm việc của mạch KĐCS
- 10.1.3 Hiệu suất

10.1.1 Đặc điểm chung

- KĐCS
 - Tầng KĐ cuối, có tín hiệu vào lớn, làm việc trong miền không tuyến tính
 - Cung cấp tín hiệu ra đủ lớn đáp ứng yêu cầu của tải, với độ méo cho phép
 - Đảm bảo hiệu suất cao
- Không dùng sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ mà dùng đồ thị để nghiên cứu

10.1.2 Các chế độ làm việc của mạch KĐCS

- Tùy vào chế độ công tác của transistor, tầng KĐCS có thể làm việc ở các chế độ A, B, AB, C, D.
 - Chế độ A: KĐ cả tín hiệu vào, hiệu suất thấp, méo phi tuyến nhỏ
 - Chế độ B: KĐ một nửa tín hiệu vào, có hiệu suất lớn, có méo xuyên tâm
 - Chế độ AB: có tính chất chuyển tiếp giữa chế độ A và B, giảm méo khi tín hiệu vào có biên độ nhỏ
 - Chế độ C: KĐ tín hiệu ra bé hơn nửa hình sin, hiệu suất cao, méo lớn, dùng trong các mạch KĐ cao tần
 - Chế độ D: transistor làm việc như 1 khóa điện tử đóng mở

10.1.3 Hiệu suất

- Hiệu suất

= công suất xoay chiều trên tải/ công suất cung cấp từ nguồn DC

$$\eta = \frac{P_o(ac)}{P_i(dc)} \times 100\%$$

- So sánh giữa các chế độ


	A	AB	B	C	D
Chu kỳ hoạt động	360 ⁰	180 ⁰ - 360 ⁰	180 ⁰	<180 ⁰	Pulse
Hiệu suất	25% - 50%	25(50%) - 78.5%	<78.5%		Typ >90%

10.2 KĐCS chế độ A

- 10.2.1 KĐCS đơn chế độ A sử dụng tải điện trở
- 10.2.2 KĐCS đơn chế độ A tải ghép biến áp

10.2.1 KĐCS đơn chế độ A s/dg tải điện trở


- DC

 

$$I_B = \frac{V_{CC} - 0.7V}{R_B}$$


$$I_C = \beta I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

 

10.2.1 KĐCS đơn chế độ A s/dg tải điện trở

- AC

 

Dòng điện I_C : $0 \rightarrow V_{CC}/R_C$

Điện áp V_{CE} : $0 \rightarrow V_{CC}$

10.2.1 KĐCS đơn chế độ A s/dg tải điện trở

- Công suất vào

- công suất 1 chiều $P_i(dc) = V_{CC}I_{CQ}$

- Công suất ra

- công suất xoay chiều trên tải

$$P_o(ac) = V_{CE}(rms)I_C(rms) = I_C^2(rms)R_C = \frac{V_{CE}^2(rms)}{R_C}$$

$$P_o(ac) = \frac{V_{CE}(p)I_C(p)}{2} = \frac{I_C^2(p)}{2}R_C = \frac{V_{CE}^2(p)}{2R_C}$$

$$P_o(ac) = \frac{V_{CE}(p-p)I_C(p-p)}{8} = \frac{I_C^2(p-p)}{8}R_C = \frac{V_{CE}^2(p-p)}{8R_C}$$

- Hiệu suất


$$\eta = \frac{P_o(ac)}{P_i(dc)} \times 100\%$$

- Hiệu suất cực đại

$$\eta_{\max} = \frac{P_{o\max}(ac)}{P_{i\max}(dc)} \times 100\% = \frac{V_{CC}^2/8R_C}{V_{CC}^2/2R_C} \times 100\% = 25\%$$


 
10.2.1 KĐCS đơn chế độ A s/dg tải điện trở

- Ví dụ
 - Tính công suất vào, công suất ra, và hiệu suất khi $I_B(p) = 10mA$



  10.2.2 KĐCS đơn chế độ A tải ghép b/áp

- Dùng ghép biến áp
 - Tăng hiệu suất
 - Hỗ trợ việc phối hợp trở kháng




$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{R'_L}{R_L} = \frac{R_1}{R_2} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 = a^2$$

10.2.2 KĐCS đơn chế độ A tải ghép b/áp

- Dùng ghép biến áp

 

* Đường tải 1 chiều song song với trục tung

$$P_o(ac) = \frac{(V_{CE_{\max}} - V_{CE_{\min}})(I_{C_{\max}} - I_{C_{\min}})}{8}$$

$$P_i(dc) = V_{CC} I_{CQ}$$

=> Hiệu suất cực đại là 50%


$$\eta = 50 \left(\frac{V_{CE_{\max}} - V_{CE_{\min}}}{V_{CE_{\max}} + V_{CE_{\min}}} \right) \%$$

10.3 Khuếch đại chế độ B

- 10.3.1 Những vấn đề chung
- 10.3.2 Mạch KĐCS đẩy kéo ghép biến áp
- 10.3.3 Mạch KĐCS bù đối xứng
- 10.3.4 Mạch đẩy kéo giả bù

 10.3.1 Những vấn đề chung

- Để thu được cả chu kỳ tín hiệu đầu ra cần sử dụng 2 transistor, mỗi transistor được sử dụng ở mỗi nửa chu kỳ khác nhau của tín hiệu
- 1 phần của mạch đẩy tín hiệu lên cao trong $\frac{1}{2}$ chu kỳ, 1 phần khác của mạch kéo tín hiệu xuống thấp trong $\frac{1}{2}$ chu kỳ còn lại => mạch “đẩy kéo”



10.3.1 Những vấn đề chung

- Công suất nguồn cung cấp

$$P_i(dc) = V_{CC} I_{dc} = V_{CC} \left(\frac{2}{\pi} I(p) \right)$$

- Công suất đầu ra xoay chiều

$$P(ac) = \frac{V_L^2(p)}{2R_L} \quad P(ac) = \frac{V_L^2(rms)}{R_L} = \frac{V_L^2(p-p)}{8R_L}$$

- Hiệu suất



$$\eta = \frac{P_o(ac)}{P_i(dc)} \times 100\% = \frac{\pi}{4} \frac{V_L(p)}{V_{CC}} \times 100\% \quad \eta_{\max} = \frac{\pi}{4} \times 100\% = 78,5\%$$

- Công suất tổn hao trên transistor

$$P_{2Q} = P_i(dc) - P_o(ac) \quad P_Q = P_{2Q}/2$$

  
10.3.1 Những vấn đề chung

- Mạch bộ KĐ đẩy kéo với tải sử dụng
 - 2 nguồn cung cấp DC
 - 1 nguồn cung cấp DC




 10.3.1 Những vấn đề chung




- Mạch KĐ chế độ B phải dùng ít nhất 2 transistor cùng loại hoặc khác loại
- Khi cần tăng c/suất ra, thường dùng 2 transistor ở mỗi vế mắc kiểu Darlington
- Khi tầng KĐCS dùng 2 transistor cùng loại thì tầng kích phải là tầng đảo pha để cấp 2 tín hiệu ngược pha



10.3.2 Mạch KĐCS đẩy kéo ghép biến áp

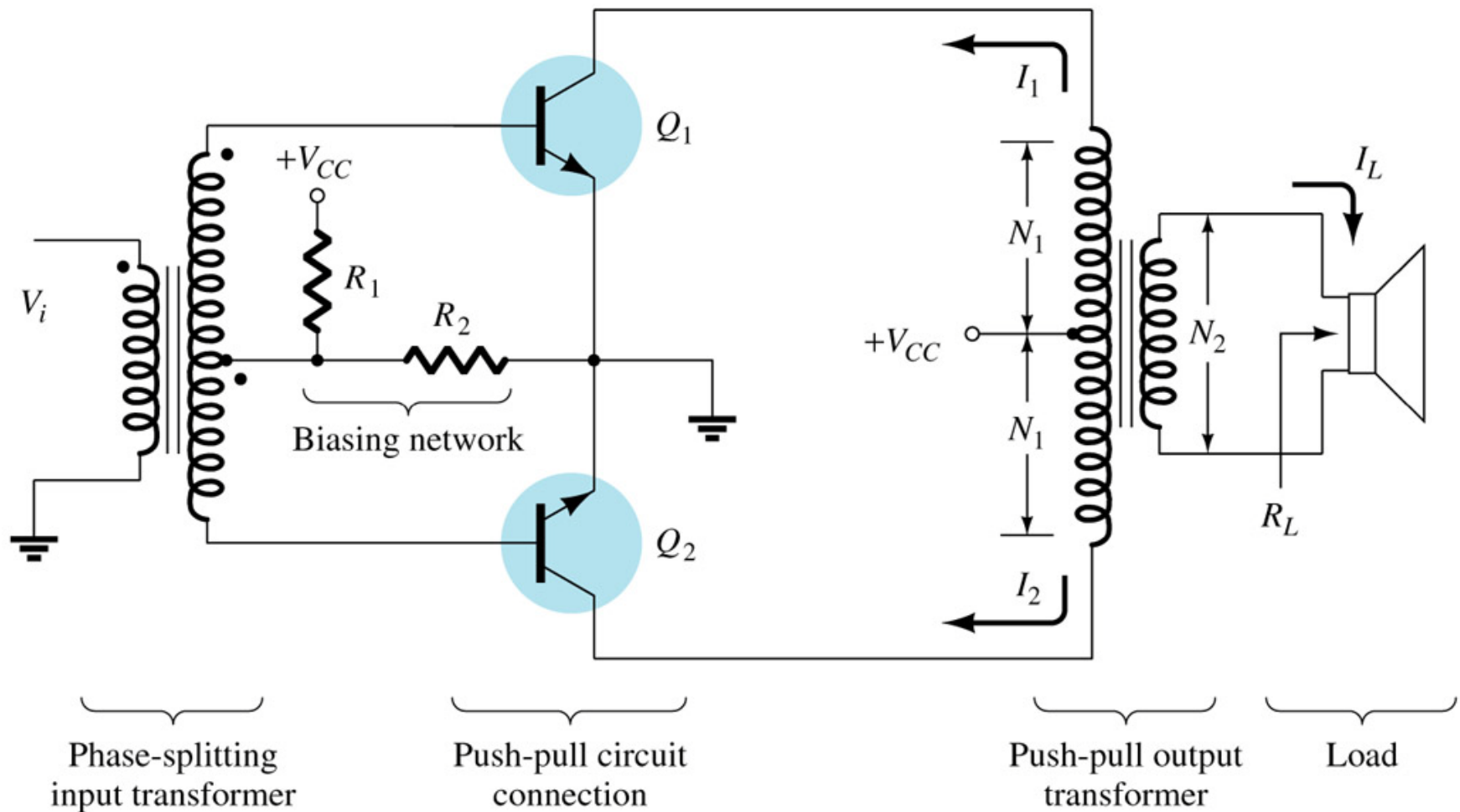


10.3.3 Mạch KĐCS bù đối xứng

 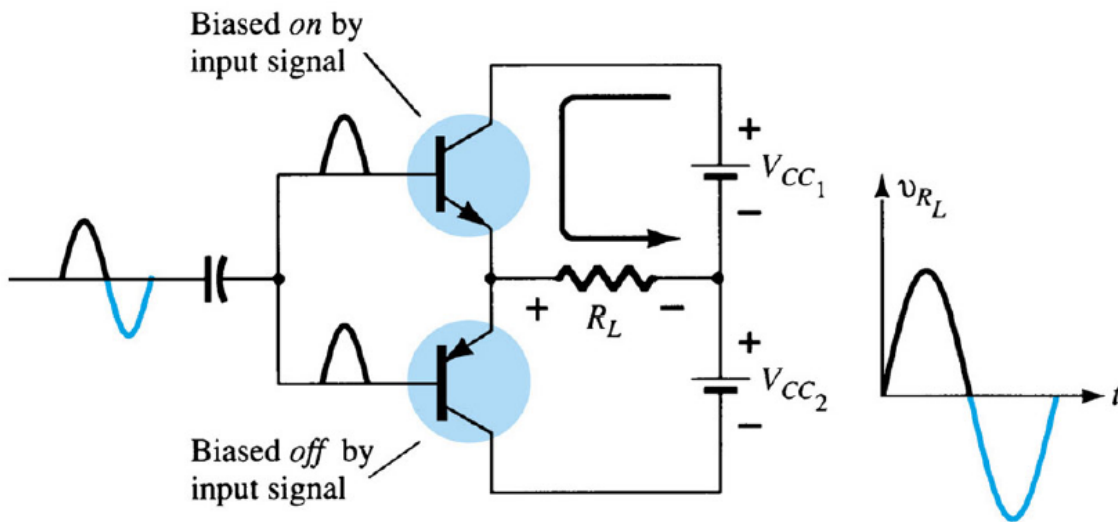 

Méo xuyên tâm

 
10.3.3 Mạch KĐCS bù đối xứng

- Dùng các transistor Darlington
 - Dòng điện đầu ra cao hơn
 - Trở kháng ra thấp hơn



10.3.4 Mạch đẩy kéo giả bù

- Tăng c/suất ra; thông dụng nhất

 


10.4 Khuếch đại CS chế độ C và D

- 10.4.1 Khuếch đại CS chế độ C
- 10.4.2 Khuếch đại CS chế độ D

 
10.4.1 Khuếch đại chế độ C

- Hoạt động trong khoảng dưới $\frac{1}{2}$ chu kỳ tín hiệu
- Hiệu suất lớn
- Thường được sử dụng trong mạch thông tin vô tuyến, ví dụ như ở tầng trộn tần



 10.4.2 Khuếch đại chế độ D

- Được thiết kế để làm việc với tín hiệu xung hoặc số
- Hiệu suất trên 90%



Méo trong tầng KĐ

- Méo
 - Méo phi tuyến hay méo biên độ
 - Méo tần số
- Méo hài bậc n

$$\% D_n = \frac{|A_n|}{|A_1|} \times 100\%$$

$|A_n|$ Biên độ của hài bậc n

$|A_1|$ Biên độ của thành phần tần số cơ bản

- Méo hài tổng

$$\% \text{THD} = \sqrt{D_2^2 + D_3^2 + D_4^2} \times 100\%$$

10.5 Thiết bị và mạch CS thực tế


- Linh kiện công suất
 - Điốt
 - BJT công suất
 - MOSFET công suất
 - Thyristor (SCR-silicon controlled rectifier)
 - Insulated-Gate Bipolar Transistor (IGBT)
 - Gate Turn-Off Thyristors
 - MOS-Controlled Thyristor (MCT)

10.5 Thiết bị và mạch CS thực tế

- Đặc tính

- Diốt công suất: khả năng chịu dòng thuận lớn (n100 A)
- BJT công suất : $P = nW - n \cdot 100 \text{ KW}$, $f = 10\text{KHz}$, npn
=> Transistor Darlington công suất: dòng bazơ nhỏ
- MOSFET công suất : điều khiển bằng điện áp vào (chuyển mạch)

 
- 65 W at 25°C Case Temperature
- 6A Continuous Collector Current
- 10A Peak Collector Current
- 100V Collector-Emitter Voltage
- Isolated transistor package available on request
- Custom selections possible



TO-220

Note : Collector is connected to the mounting base

PN2222A

 


TO-92

NPN General Purpose Amplifier


- This device is for use as a medium power amplifier and switch requiring collector currents up to 500mA.
- Sourced from process 19.

MMBT2222A

 

SOT-23
Mark:1P



PZT2222A

 

SOT-223


10.5 Thiết bị và mạch CS thực tế

- Tản nhiệt trong transistor công suất

  

10.5 Thiết bị và mạch CS thực tế

- Kiến trúc tầng KĐCS

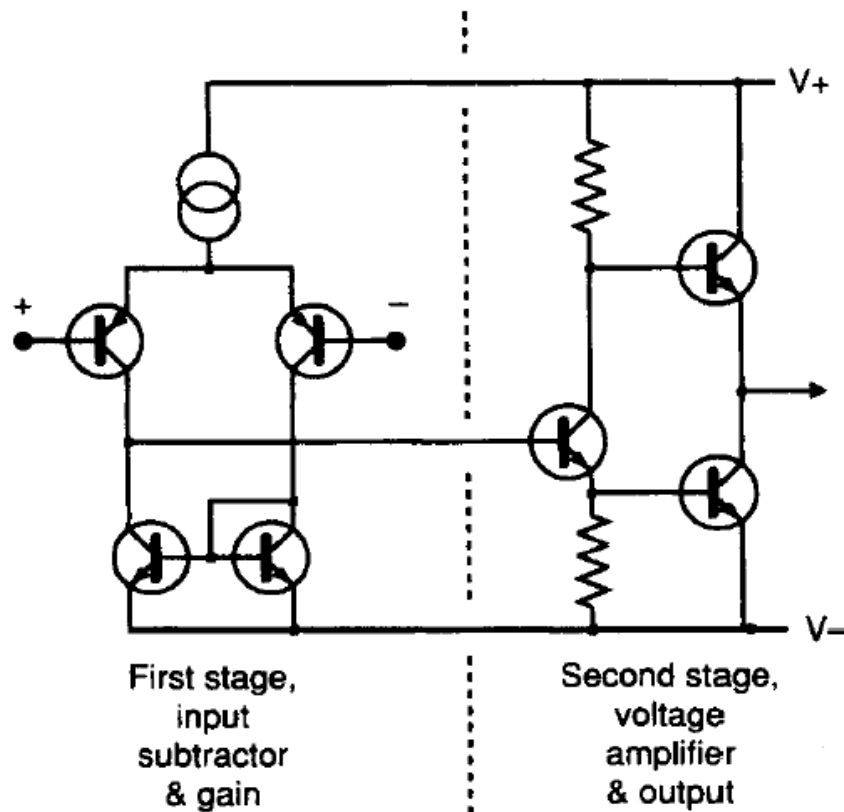


Loại 2 tầng

- Tầng “transconductance”
- Tầng 2: kết hợp tầng khuếch đại điện áp và đệm ra

10.5 Thiết bị và mạch CS thực tế

- Kiến trúc tầng KĐCS

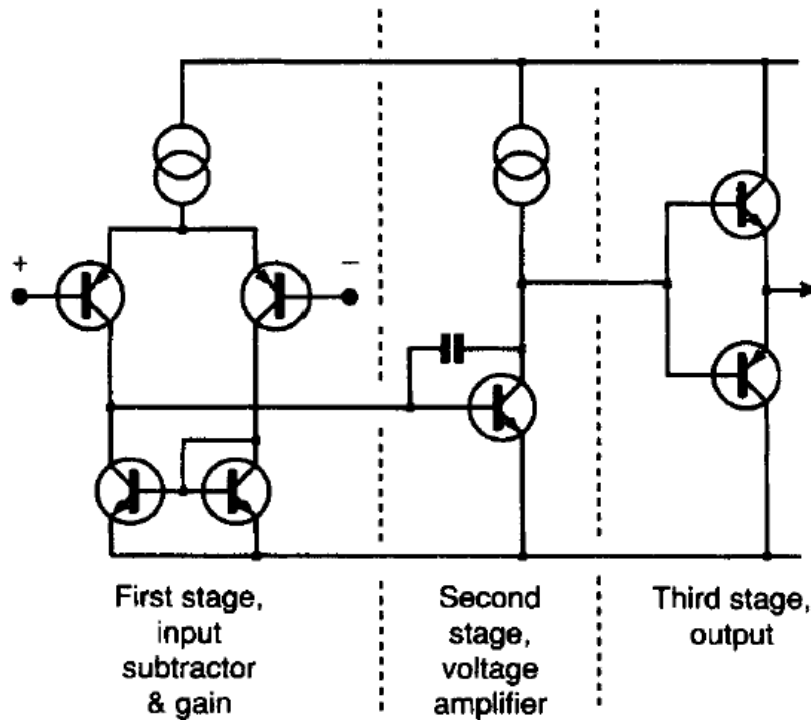

Loại 3 tầng:



- Tầng “Transconductance”: điện áp vào, dòng điện ra
- Tầng “transimpedance”: dòng điện vào, điện áp ra, tầng khuếch đại điện áp
- Tầng ra: tầng đệm, hệ số khuếch đại điện áp bằng 1

10.5 Thiết bị và mạch CS thực tế

- IC công suất
 - Nhỏ gọn, dễ lắp ráp, cân chỉnh đơn giản và độ tin cậy cao
 - Tính năng đặc trưng:
 - Nguồn nuôi nhỏ
 - Hệ số KĐ rất lớn
 - Tổng trở vào lớn
 - Tổng trở ra nhỏ
 - Độ trôi nhiệt nhỏ
 - Hiệu suất cao

10.5 Thiết bị và mạch CS thực tế

- LM1877 Dual Audio Power Amplifier

 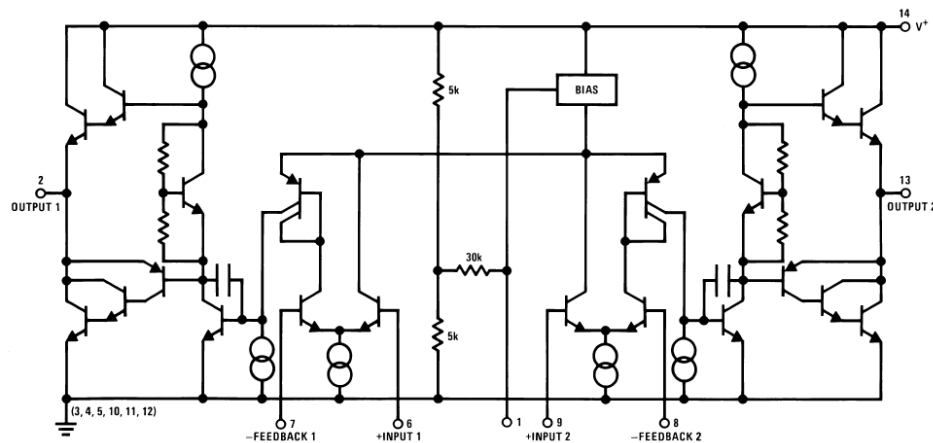

Tóm tắt

- Các chế độ làm việc của mạch KĐCS: A, B, AB, C, D
- Các mạch KĐCS

Bài tập

- Đọc chương 14, 15 (Các bộ KĐ thuật toán và ứng dụng [1])
- Bài tập [1]:
 - Chương 16: 1, 3, 4, 5, 12, 16, 18, 23