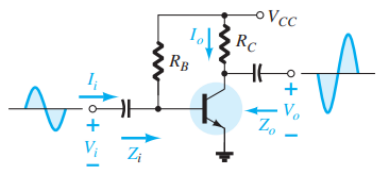
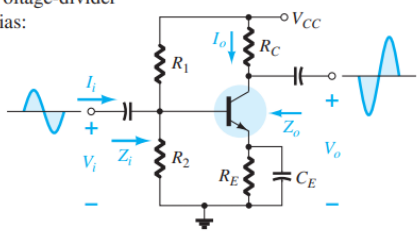
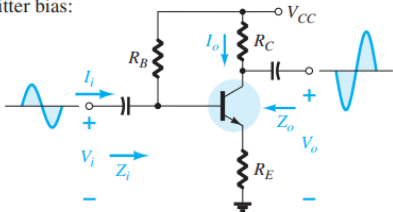
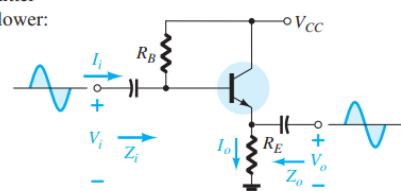
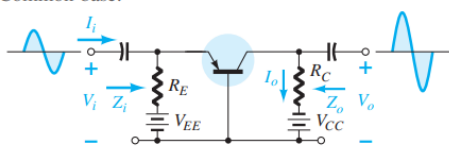
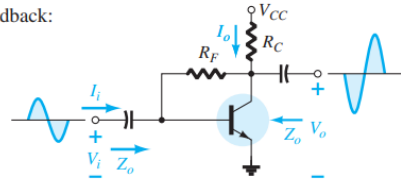
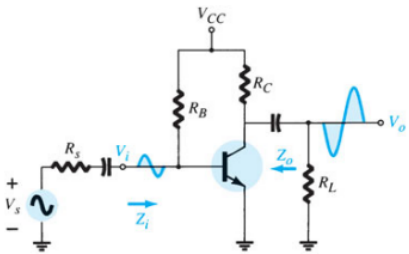
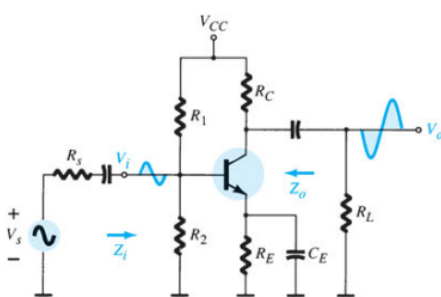
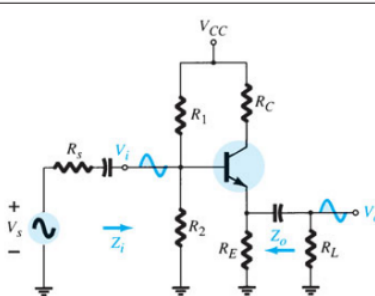
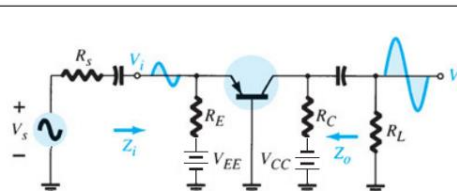
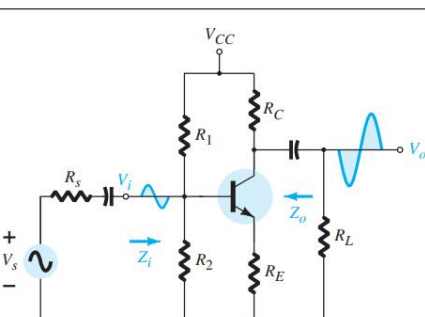
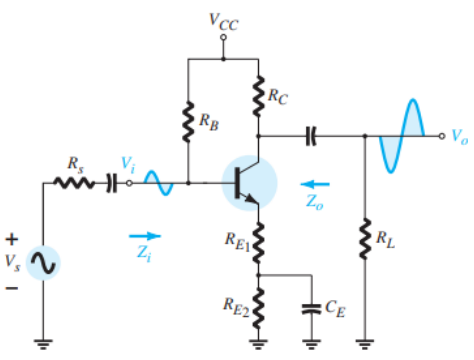
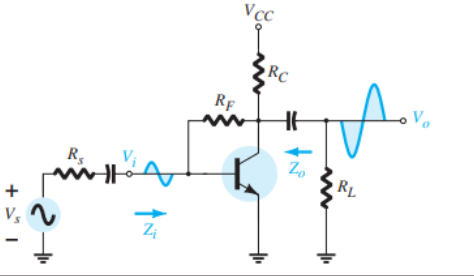
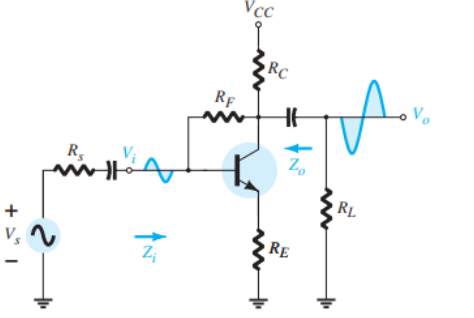
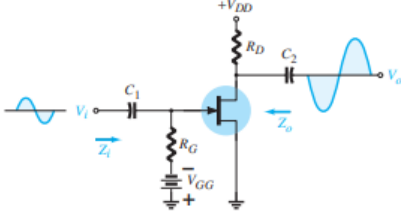
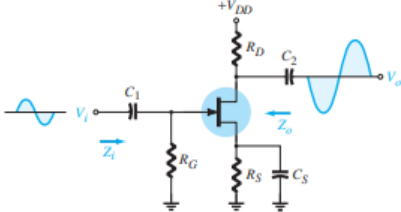
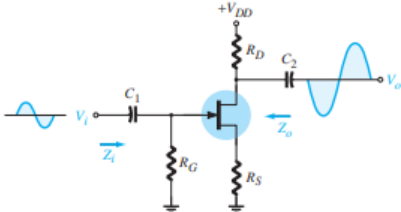
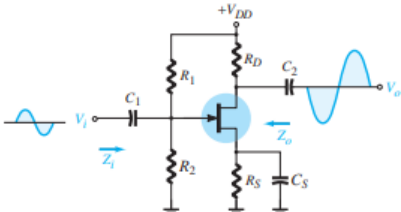






Configuration	Z_i	Z_o	A_v	A_i
Fixed-bias: 	Medium (1 kΩ) $= R_B \parallel \beta r_e$ $\cong \beta r_e$ $(R_B \geq 10\beta r_e)$	Medium (2 kΩ) $= R_C \parallel r_o$ $\cong R_C$ $(r_o \geq 10R_C)$	High (−200) $= -\frac{(R_C \parallel r_o)}{r_e}$ $\cong -\frac{R_C}{r_e}$ $(r_o \geq 10R_C)$	High (100) $= \frac{\beta R_B r_o}{(r_o + R_C)(R_B + \beta r_e)}$ $\cong \beta$ $(r_o \geq 10R_C, R_B \geq 10\beta r_e)$
Voltage-divider bias: 	Medium (1 kΩ) $= R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e$	Medium (2 kΩ) $= R_C \parallel r_o$ $\cong R_C$ $(r_o \geq 10R_C)$	High (−200) $= -\frac{R_C \parallel r_o}{r_e}$ $\cong -\frac{R_C}{r_e}$ $(r_o \geq 10R_C)$	High (50) $= \frac{\beta(R_1 \parallel R_2)r_o}{(r_o + R_C)(R_1 \parallel R_2 + \beta r_e)}$ $\cong \frac{\beta(R_1 \parallel R_2)}{R_1 \parallel R_2 + \beta r_e}$ $(r_o \geq 10R_C)$
Unbypassed emitter bias: 	High (100 kΩ) $= R_B \parallel Z_b$ $Z_b \cong \beta(r_e + R_E)$ $\cong R_B \parallel \beta R_E$ $(R_E \gg r_e)$	Medium (2 kΩ) $= R_C$ (any level of r_o)	Low (−5) $= -\frac{R_C}{r_e + R_E}$ $\cong -\frac{R_C}{R_E}$ $(R_E \gg r_e)$	High (50) $\cong -\frac{\beta R_B}{R_B + Z_b}$
Emitter-follower: 	High (100 kΩ) $= R_B \parallel Z_b$ $Z_b \cong \beta(r_e + R_E)$ $\cong R_B \parallel \beta R_E$ $(R_E \gg r_e)$	Low (20 Ω) $= R_E \parallel r_e$ $\cong r_e$ $(R_E \gg r_e)$	Low ($\cong 1$) $= \frac{R_E}{R_E + r_e}$ $\cong 1$	High (−50) $\cong -\frac{\beta R_B}{R_B + Z_b}$
Common-base: 	Low (20 Ω) $= R_E \parallel r_e$ $\cong r_e$ $(R_E \gg r_e)$	Medium (2 kΩ) $= R_C$	High (200) $\cong \frac{R_C}{r_e}$	Low (−1) $\cong -1$
Collector feedback: 	Medium (1 kΩ) $= \frac{r_e}{\frac{1}{\beta} + \frac{R_C}{R_F}}$ $(r_o \geq 10R_C)$	Medium (2 kΩ) $\cong R_C \parallel R_F$ $(r_o \geq 10R_C)$	High (−200) $\cong -\frac{R_C}{r_e}$ $(r_o \geq 10R_C, R_F \gg R_C)$	High (50) $= \frac{\beta R_F}{R_F + \beta R_C}$ $\cong \frac{R_F}{R_C}$






Configuration	$A_{v_L} = V_o/V_i$	Z_i	Z_o
	$\frac{-(R_L \parallel R_C)}{r_e}$	$R_B \parallel \beta r_e$	R_C
	Including r_o : $\frac{-(R_L \parallel R_C \parallel r_o)}{r_e}$	$R_B \parallel \beta r_e$	$R_C \parallel r_o$
	$\frac{-(R_L \parallel R_C)}{r_e}$	$R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e$	R_C
	Including r_o : $\frac{-(R_L \parallel R_C \parallel r_o)}{r_e}$	$R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e$	$R_C \parallel r_o$
	$\cong 1$	$R'_E = R_1 \parallel R_2$ $R_1 \parallel R_2 \parallel \beta(r_e + R'_E)$	$R'_s = R_s \parallel R_1 \parallel R_2$ $R_E \parallel \left(\frac{R'_s}{\beta} + r_e \right)$
	Including r_o : $\cong 1$	$R_1 \parallel R_2 \parallel \beta(r_e + R'_E)$	$R_E \parallel \left(\frac{R'_s}{\beta} + r_e \right)$
	$\cong \frac{-(R_L \parallel R_C)}{r_e}$	$R_E \parallel r_e$	R_C
	Including r_o : $\cong \frac{-(R_L \parallel R_C \parallel r_o)}{r_e}$	$R_E \parallel r_e$	$R_C \parallel r_o$
	$\frac{-(R_L \parallel R_C)}{R_E}$	$R_1 \parallel R_2 \parallel \beta(r_e + R_E)$	R_C
	Including r_o : $\frac{-(R_L \parallel R_C)}{R_E}$	$R_1 \parallel R_2 \parallel \beta(r_e + R_E)$	$\cong R_C$

Configuration	$A_{v_L} = V_o/V_i$	Z_i	Z_o
	$\frac{-(R_L \parallel R_C)}{R_{E_1}}$	$R_B \parallel \beta(r_e + R_{E_1})$	R_C
	Including r_o : $\frac{-(R_L \parallel R_C)}{R_{E_1}}$	$R_B \parallel \beta(r_e + R_E)$	$\cong R_C$
	$\frac{-(R_L \parallel R_C)}{r_e}$	$\beta r_e \parallel \frac{R_F}{ A_v }$	R_C
	Including r_o : $\frac{-(R_L \parallel R_C \parallel r_o)}{r_e}$	$\beta r_e \parallel \frac{R_F}{ A_v }$	$R_C \parallel R_F \parallel r_o$
	$\frac{-(R_L \parallel R_C)}{R_E}$	$\beta R_E \parallel \frac{R_F}{ A_v }$	$\cong R_C \parallel R_F$
	Including r_o : $\cong \frac{-(R_L \parallel R_C)}{R_E}$	$\cong \beta R_E \parallel \frac{R_F}{ A_v }$	$\cong R_C \parallel R_F$

Type	Configuration	Pertinent Equations	Graphical Solution
JFET Fixed-bias		$V_{GS_Q} = -V_{GG}$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_S$	
JFET Self-bias		$V_{GS} = -I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$	
JFET Voltage-divider bias		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$	
JFET Common-gate		$V_{GS} = V_{SS} - I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} + V_{SS} - I_D (R_D + R_S)$	
JFET ($R_D = 0 \Omega$)		$V_{GS} = -I_D R_S$ $V_D = V_{DD}$ $V_S = I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_S R_S$	
JFET Special case ($V_{GS_Q} = 0 \text{ V}$)		$V_{GS_Q} = 0 \text{ V}$ $I_{D_Q} = I_{DSS}$	
Depletion-type MOSFET Fixed-bias (and MESFETs)		$V_{GS_Q} = +V_{GG}$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_S$	
Depletion-type MOSFET Voltage-divider bias (and MESFETs)		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_S R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$	
Enhancement type MOSFET Feedback configuration (and MESFETs)		$V_{GS} = V_{DS}$ $V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D$	
Enhancement type MOSFET Voltage-divider bias (and MESFETs)		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_D R_S$	

Configuration	Z_i	Z_o	$A_v = \frac{V_o}{V_i}$
Fixed-bias [JFET or D-MOSFET] 	High (10 M Ω) $= R_G$	Medium (2 k Ω) $= R_D \parallel r_d$ $\cong R_D$ ($r_d \geq 10 R_D$)	Medium (-10) $= -g_m(r_d \parallel R_D)$ $\cong -g_m R_D$ ($r_d \geq 10 R_D$)
Self-bias bypassed R_S [JFET or D-MOSFET] 	High (10 M Ω) $= R_G$	Medium (2 k Ω) $= R_D \parallel r_d$ $\cong R_D$ ($r_d \geq 10 R_D$)	Medium (-10) $= -g_m(r_d \parallel R_D)$ $\cong -g_m R_D$ ($r_d \geq 10 R_D$)
Self-bias unbypassed R_S [JFET or D-MOSFET] 	High (10 M Ω) $= R_G$	$= \frac{\left[1 + g_m R_S + \frac{R_S}{r_d}\right] R_D}{\left[1 + g_m R_S + \frac{R_S}{r_d} + \frac{R_D}{r_d}\right]}$ $= R_D$ ($r_d \geq 10 R_D$ or $r_d \gg \infty$)	Low (-2) $= \frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S + \frac{R_D + R_S}{r_d}}$ $\cong \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S}$ [$r_d \geq 10 (R_D + R_S)$]
Voltage-divider bias [JFET or D-MOSFET] 	High (10 M Ω) $= R_1 \parallel R_2$	Medium (2 k Ω) $= R_D \parallel r_d$ $\cong R_D$ ($r_d \geq 10 R_D$)	Medium (-10) $= -g_m(r_d \parallel R_D)$ $\cong -g_m R_D$ ($r_d \geq 10 R_D$)

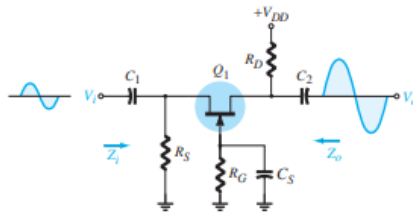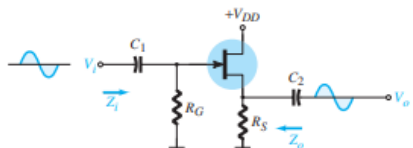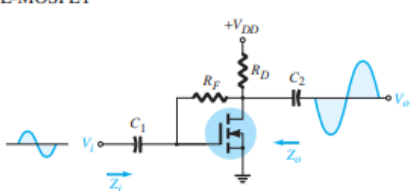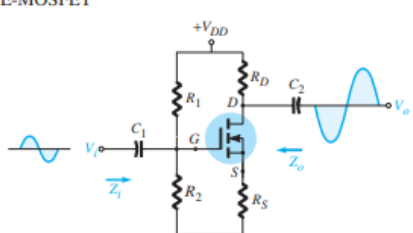Configuration	Z_i	Z_o	$A_v = \frac{V_o}{V_i}$
Common-gate [JFET or D-MOSFET] 	Low (1 k Ω) $= R_S \parallel \left[\frac{r_d + R_D}{1 + g_m r_d} \right]$ $\cong R_S \parallel \frac{1}{g_m} \quad (r_d \geq 10 R_D)$	Medium (2 k Ω) $= R_D \parallel r_d$ $\cong R_D \quad (R_D \geq 10 R_D)$	Medium (+10) $= \frac{g_m R_D + \frac{R_D}{r_d}}{1 + \frac{R_D}{r_d}}$ $\cong g_m R_D \quad (r_d \geq 10 R_D)$
Source-follower [JFET or D-MOSFET] 	High (10 M Ω) $= R_G$	Low (100 k Ω) $= r_d \parallel R_S \parallel 1/g_m$ $\cong R_S \parallel 1/g_m \quad (r_d \geq 10 R_S)$	Low (<1) $= \frac{g_m (r_d \parallel R_S)}{1 + g_m (r_d \parallel R_S)}$ $\cong \frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S} \quad (r_d \geq 10 R_S)$
Drain-feedback bias E-MOSFET 	Medium (1 M Ω) $= \frac{R_F + r_d \parallel R_D}{1 + g_m (r_d \parallel R_D)}$ $\cong \frac{R_F}{1 + g_m R_D} \quad (r_d \geq 10 R_D)$	Medium (2 k Ω) $= R_F \parallel r_d \parallel R_D$ $\cong R_D \quad (R_F, r_d \geq 10 R_D)$	Medium (-10) $= -g_m (R_F \parallel r_d \parallel R_D)$ $\cong -g_m R_D \quad (R_F, r_d \geq 10 R_D)$
Voltage-divider bias E-MOSFET 	Medium (1 M Ω) $= R1 \parallel R2$	Medium (2 k Ω) $= R_D \parallel r_d$ $\cong R_D \quad (r_d \geq 10 R_D)$	Medium (-10) $= -g_m (r_d \parallel R_D)$ $\cong -g_m R_D \quad (r_d \geq 10 R_D)$

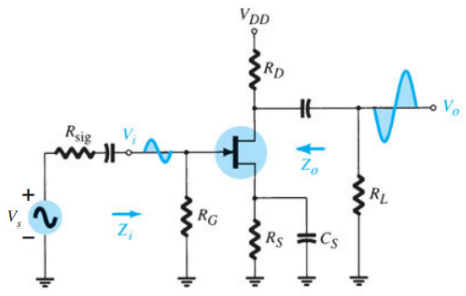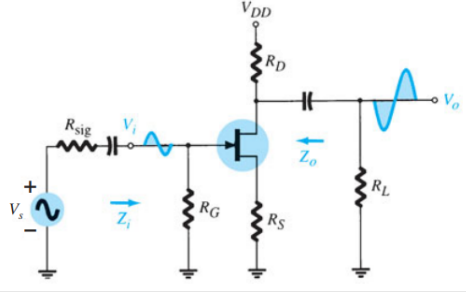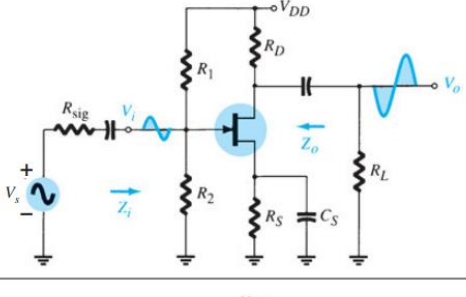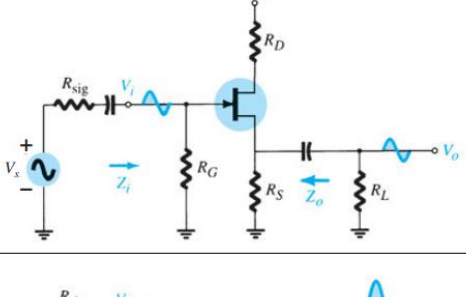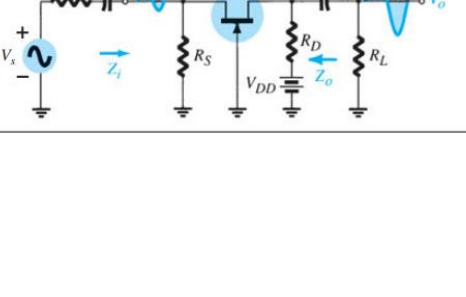Configuration	$A_{v_L} = V_o \parallel V_i$	Z_i	Z_o
	$-g_m(R_D \parallel R_L)$ Including r_d : $-g_m(R_D \parallel R_L \parallel r_d)$	R_G R_G	R_D $R_D \parallel r_d$
	$\frac{-g_m(R_D \parallel R_L)}{1 + g_m R_S}$ Including r_d : $\frac{-g_m(R_D \parallel R_L)}{1 + g_m R_S + \frac{R_D + R_S}{r_d}}$	R_G R_G	$\frac{R_D}{1 + g_m R_S}$ $\cong \frac{R_D}{1 + g_m R_S}$
	$-g_m(R_D \parallel R_L)$ Including r_d : $-g_m(R_D \parallel R_L \parallel r_d)$	$R_1 \parallel R_2$ $R_1 \parallel R_2$	R_D $R_D \parallel r_d$
	$\frac{g_m(R_S \parallel R_L)}{1 + g_m(R_S \parallel R_L)}$ Including r_d : $= \frac{g_m r_d (R_S \parallel R_L)}{r_d + R_D + g_m r_d (R_S \parallel R_L)}$	R_G R_G	$R_S \parallel 1/g_m$ $\frac{R_S}{1 + \frac{g_m r_d R_S}{r_d + R_D}}$
	$g_m(R_D \parallel R_L)$ Including r_d : $\cong g_m(R_D \parallel R_L)$	$\frac{R_S}{1 + g_m R_S}$ $Z_i = \frac{R_S}{1 + \frac{g_m r_d R_S}{r_d + R_D \parallel R_L}}$	R_D $R_D \parallel r_d$