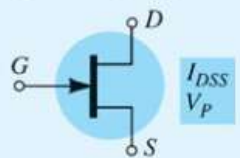
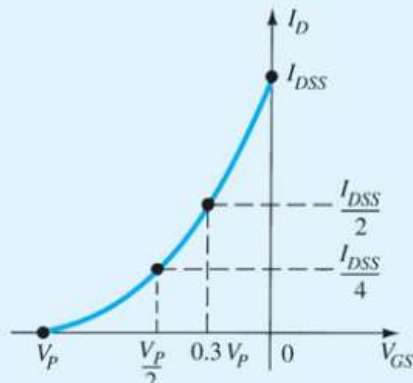
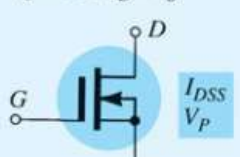
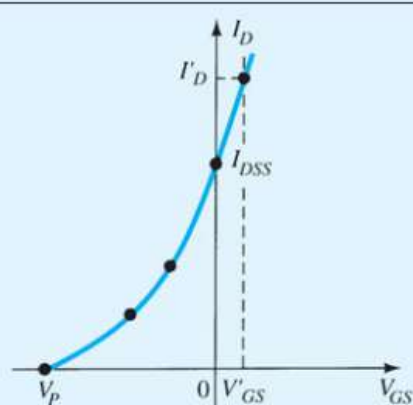
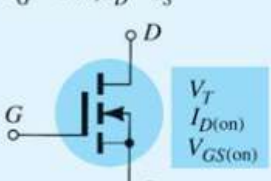
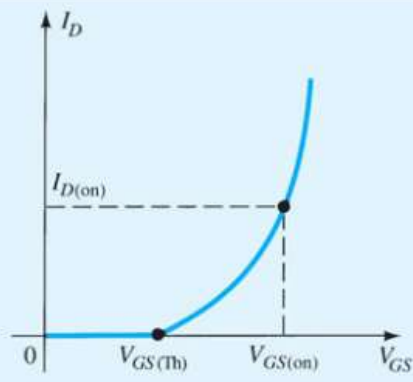


<p>JFET (<i>n</i>-channel)</p>	<p>$I_G = 0 \text{ A}, I_D = I_S$</p>  <p>$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$</p>		<p>$R_i > 100 \text{ M}\Omega$ $C_i: (1 - 10) \text{ pF}$</p>
<p>MOSFET depletion type (<i>n</i>-channel)</p>	<p>$I_G = 0 \text{ A}, I_D = I_S$</p>  <p>$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$</p>		<p>$R_i > 10^{10} \Omega$ $C_i: (1 - 10) \text{ pF}$</p>
<p>MOSFET enhancement type (<i>n</i>-channel)</p>	<p>$I_G = 0 \text{ A}, I_D = I_S$</p>  <p>$I_D = k (V_{GS} - V_{GS(Th)})^2$ $k = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS(on)} - V_{GS(Th)})^2}$</p>		<p>$R_i > 10^{10} \Omega$ $C_i: (1 - 10) \text{ pF}$</p>










<p>MOSFET enhancement type (n-channel)</p>	<p>$I_G = 0 \text{ A}, I_D = I_S$</p>  <p>$I_D = k (V_{GS} - V_{GS(Th)})^2$ $k = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS(on)} - V_{GS(Th)})^2}$</p>		<p>$R_i > 10^{10} \Omega$ $C_i: (1 - 10) \text{ pF}$</p>
<p>MESFET depletion type (n-channel)</p>	<p>$I_G = 0 \text{ A}, I_D = I_S$</p>  <p>$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$ $I_G = 0 \text{ A}, I_D = I_S$</p>		<p>$R_i > 10^{12} \Omega$ $C_i: (1 - 5) \text{ pF}$</p>
<p>MESFET enhancement type (n-channel)</p>	 <p>$I_D = k (V_{GS} - V_{GS(Th)})^2$ $k = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS(on)} - V_{GS(Th)})^2}$</p>		<p>$R_i > 10^{12} \Omega$ $C_i: (1 - 5) \text{ pF}$</p>

TABLE 8.1

Z_i , Z_o , and A_v for various FET configurations

Configuration	Z_i	Z_o	$A_v = \frac{V_o}{V_i}$
Fixed-bias [JFET or D-MOSFET] 	High (10 M Ω) $= R_G$	Medium (2 k Ω) $= R_D \parallel r_d$ $\cong R_D$ ($r_d \gg 10 R_D$)	Medium (-10) $= -g_m(r_d \parallel R_D)$ $\cong -g_m R_D$ ($r_d \gg 10 R_D$)
Self-bias bypassed R_S [JFET or D-MOSFET] 	High (10 M Ω) $= R_G$	Medium (2 k Ω) $= R_D \parallel r_d$ $\cong R_D$ ($r_d \gg 10 R_D$)	Medium (-10) $= -g_m(r_d \parallel R_D)$ $\cong -g_m R_D$ ($r_d \gg 10 R_D$)

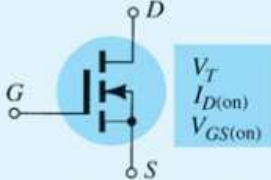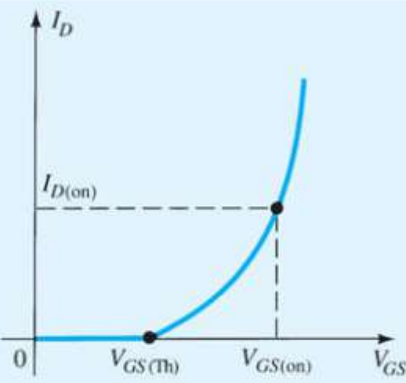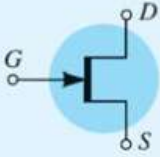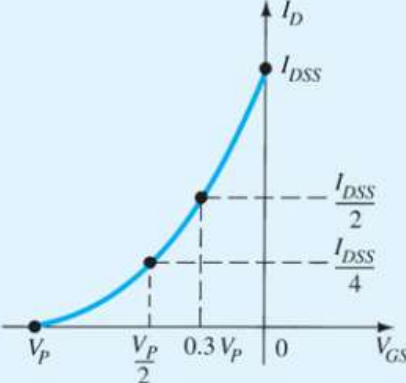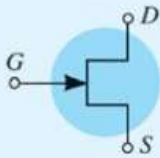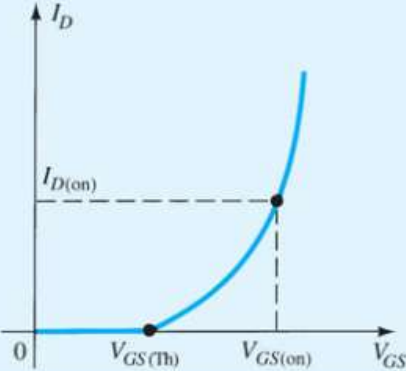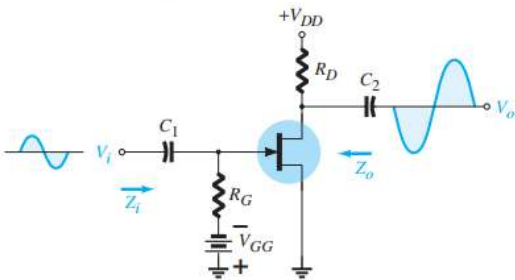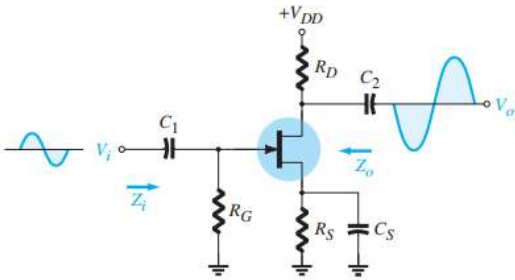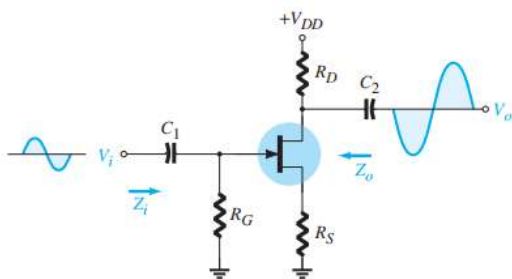Self-bias
unbypassed R_S
[JFET or D-MOSFET]



High (10 M Ω)

$$= R_G$$

$$= \frac{\left[1 + g_m R_S + \frac{R_S}{r_d}\right] R_D}{\left[1 + g_m R_S + \frac{R_S}{r_d} + \frac{R_D}{r_d}\right]}$$


$$= R_D \quad (r_d \approx 10 R_D \text{ or } r_d = \infty \Omega)$$

Low (-2)

$$= \frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S + \frac{R_D + R_S}{r_d}}$$

$$\cong -\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S} \quad [r_d \approx 10 (R_D + R_S)]$$

Voltage-divider bias
[JFET or D-MOSFET]

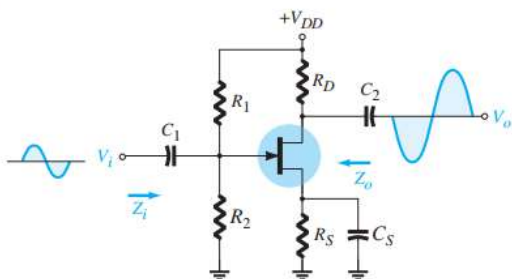

High (10 M Ω)

$$= R_1 \parallel R_2$$

Medium (2 k Ω)

$$= R_D \parallel r_d$$



$$\cong R_D \quad (r_d \approx 10 R_D)$$

Medium (-10)


$$= -g_m (r_d \parallel R_D)$$

$$\cong -g_m R_D \quad (r_d \approx 10 R_D)$$

TABLE 8.1
(Continued)

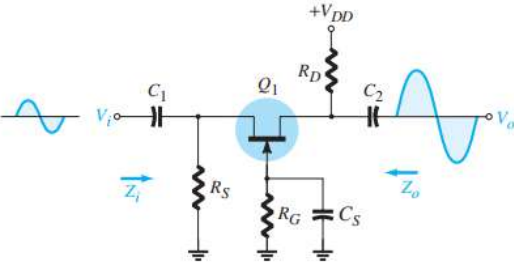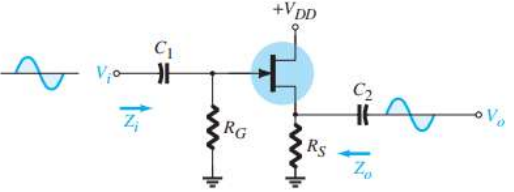Configuration	Z_i	Z_o	$A_v = \frac{V_o}{V_i}$
Common-gate [JFET or D-MOSFET] 	Low (1 k Ω) $= R_S \parallel \left[\frac{r_d + R_D}{1 + g_m r_d} \right]$ $\cong R_S \parallel \frac{1}{g_m} \quad (r_d \gg 10 R_D)$	Medium (2 k Ω) $= R_D \parallel r_d$ $\cong R_D \quad (R_D \gg 10 R_D)$	Medium (+10) $= \frac{g_m R_D + \frac{R_D}{r_d}}{1 + \frac{R_D}{r_d}}$ $\cong g_m R_D \quad (r_d \gg 10 R_D)$
Source-follower [JFET or D-MOSFET] 	High (10 M Ω) $= R_G$	Low (100 k Ω) $= r_d \parallel R_S \parallel 1/g_m$ $\cong R_S \parallel 1/g_m \quad (r_d \gg 10 R_S)$	Low (<1) $= \frac{g_m (r_d \parallel R_S)}{1 + g_m (r_d \parallel R_S)}$ $\cong \frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S} \quad (r_d \gg 10 R_S)$

Drain-feedback bias
E-MOSFET

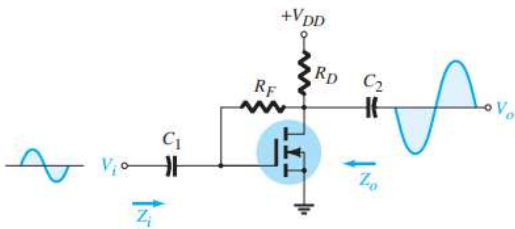

Medium (1 M Ω)

$$= \frac{R_F + r_d \parallel R_D}{1 + g_m(r_d \parallel R_D)}$$

$$\cong \frac{R_F}{1 + g_m R_D} \quad (r_d \cong 10 R_D)$$

Medium (2 k Ω)

$$= R_F \parallel r_d \parallel R_D$$


$$\cong R_D \quad (R_F, r_d \cong 10 R_D)$$

Medium (-10)

$$= -g_m(R_F \parallel r_d \parallel R_D)$$

$$\cong -g_m R_D \quad (R_F, r_d \cong 10 R_D)$$

Voltage-divider bias
E-MOSFET

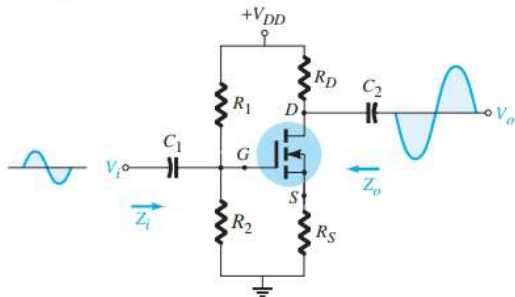

Medium (1 M Ω)

$$= R_1 \parallel R_2$$

Medium (2 k Ω)

$$= R_D \parallel r_d$$

$$\cong R_D \quad (r_d \cong 10 R_D)$$

Medium (-10)

$$= -g_m(r_d \parallel R_D)$$

$$\cong -g_m R_D \quad (r_d \cong 10 R_D)$$